

2 ポール バンドパス フィルタのデータシート BPF2 V 5.5

Copyright © 2002-2010 Cypress Semiconductor Corporation. All Rights Reserved.


リソース	PSoC [®] ブロック			API メモリ (バイト)		ピン (外部 I/O あたり)
	デジタル	アナログ CT	アナログ SC	www Flash	RAM	
CY8C29/27/24xxx、CY8C23x33、CY8CLED04/08/16、CY8CLED0xD、CY8CLED0xG、CY8CTST120、CY8CTMG120、CY8CTMA120、CY8C28x45、CY8CPLC20、CY8CLED16P01、CY8C28x43、CY8C28x52	0	0	2	109	0	1
CY8C26/25xxx	0	0	2	109	0	1

特徴と概要

- ユーザが中帯域ゲインをプログラムできます。
- ユーザが外部コンポーネントを使用せずに中心周波数と Q をプログラムできます。
- フィルタの中心周波数の安定性はクロック精度から直接依存します。
- 1.0 MHz までのサンプリング レートフィルタ。
- ゼロ交差検出器を内蔵しています。

BPF2 ユーザ モジュールは、状態変数型、もしくはバイクアッドとも呼ばれるタイプの二次のローパスフィルタを実装します。中心周波数および Q (中心周波数と帯域幅の比率) は、クロック周波数と選択したコンデンサの容量比との関数です。中心周波数は、サンプル レート クロックを制御することで、非常に正確に設定し、調整できます。2 つの BPF2 ユーザ モジュールをカスケード接続すると、複数のセクション フィルタを実装できます。出力は、アナログ出力バスを駆動することや、2 セクション フィルタを構成するために 2 つ目の BPF2 ユーザ モジュールとカスケード接続することができます。このフィルタには、アナログ グラウンドを基準とするコンパレータが含まれます。この機能により、帯域を限定したゼロ交差検出器を構築できます。

Figure 1. BPF2 回路図

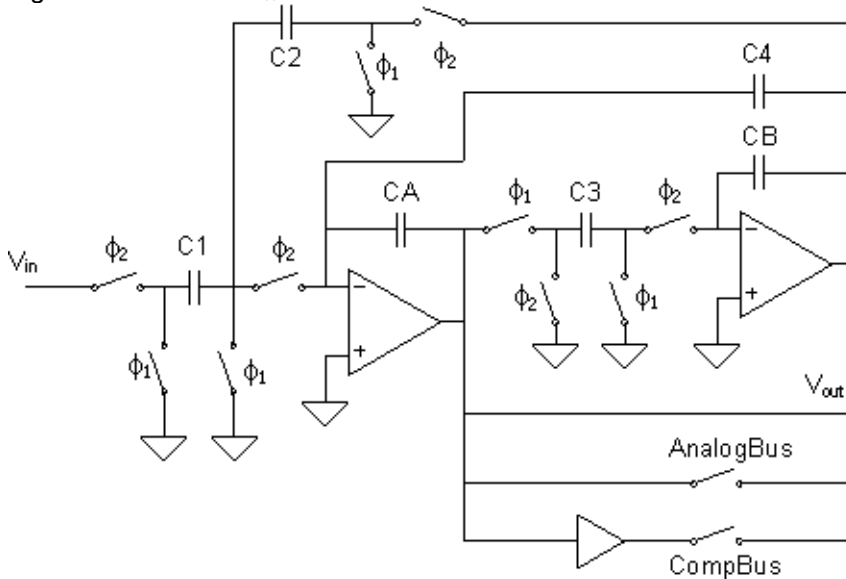

機能説明

1 ポールペア バンド パス フィルタは、周波数領域では以下の式で表される周波数応答を持ちます。

Equation 1


$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{\frac{G}{Q} \omega_0 s}{s^2 + \frac{s \omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

上の式で、Q は中心周波数と -3.0 dB の帯域幅の比率で、 ω_0 は中心周波数です。複数ポールペア バンドパスフィルタは、変化した帯域幅要件を満たすために、同一の Q と ω_0 をスケールリングしたセクションを持ちます。すべての 2 ポールフィルタは、通過帯域から遠い領域では、オクターブごとに 12 dB (1 つのポール当たり、オクターブごとに -6 dB) に近い減衰特性を持ちます。バンドパスフィルタは、通過帯域に近い部分で、帯域オクターブごとに 12 dB に近い減衰特性を持ちます。最初の帯域外減衰特性はかなり急峻です。入力周波数がフィルタの中心周波数の 2 倍を超える場合、減衰特性は、中心周波数オクターブごとに 12 dB の傾斜に徐々に近づきます。

必要な帯域内性能と帯域付近の減衰特性要件によって、バンドパス形式に移るために選択されるローパスフィルタの種類が決まります。標準の Butterworth フィルタは単調な振幅性能を持ち、通過帯域での位相シフトは最も平坦です。減衰比が小さいフィルタ (Chebyshev) は、通過帯域内の振幅特性は平坦ですが、通過帯域内の位相シフトが非線形であり、リングングが大きくなります。減衰比が大きいフィルタ (Bessel) は通過帯域内の位相シフトは線形で、オーバシュートが最小限のパルス応答特性を持ちますが、通過帯域に近い領域の減衰比は小さくなります。ローパスポールの値は、どのフィルタ設計でもすぐに使用できます。

バイクアッドフィルタの基本的な形は、制御されている DC および周波数依存のフィードバックパスを持つ積分器のペアです。バイクアッドフィルタは、図 2 に示されているようにバイクアッドフィルタの標準的な RC フォームを調べることで、簡単に理解できます。

Figure 2. RC バイクアッドの回路図

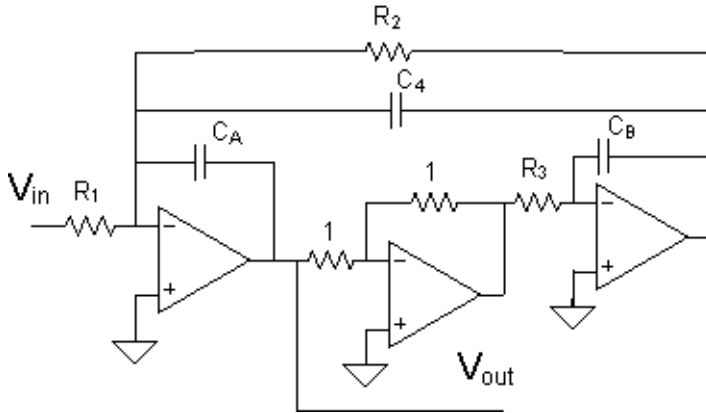

代表的な RC バイクアッドバンドパスフィルタでは、3つのオペアンプが使用されます。RC バイクアッドの伝達関数は、式 2 のとおりです。

Equation 2

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{-\frac{R_2}{R_1 R_2 C_A} s}{s^2 + s \frac{C_4}{R_3 C_A C_B} + \frac{1}{R_2 R_3 C_A C_B}}$$

PSoC スイッチト キャパシタの実装では、出力ブロックのゲインの極性を反転することで中心の反転オペアンプが不要になります。抵抗器は、図 1 に示されているように、スイッチト キャパシタに変換されます。

スイッチト キャパシタ回路は時間サンプル デバイスとしての性質を持つため、伝達関数は時間領域で作成します。ここで、 $z-1$ は周波数領域 ($s=j\omega$) ではなく、サンプル時間の時間遅延です。伝達関数は、双一次変換によって周波数領域に変換されます。伝達関数は、以下のように分解されます。

Equation 3

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{-\frac{C_1 C_B}{C_2 C_3} \frac{s \left(1 + \frac{s}{2f_s}\right) f_s}{\left(\frac{C_A C_B}{C_2 C_3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \frac{C_4}{C_2}\right)}}{s^2 + \frac{C_4}{C_2} \frac{s f_s}{\left(\frac{C_A C_B}{C_2 C_3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \frac{C_4}{C_2}\right)} + \frac{f_s^2}{\left(\frac{C_A C_B}{C_2 C_3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \frac{C_4}{C_2}\right)}}$$

この式と式 1 の標準形を比較すると、以下のように、一連の Q、中心周波数 f_c 、およびゲイン G の設計方程式を求めることができます。

Equation 4

$$Q = \frac{C_2}{C_4} \left(\frac{C_A C_B}{C_2 C_3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \frac{C_4}{C_2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Equation 5

$$f_c = \frac{1}{2\pi} \frac{f_s}{\left(\frac{C_A C_B}{C_2 C_3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \frac{C_4}{C_2} \right)^{\frac{1}{2}}}$$


Equation 6

$$G = -\frac{C_1 C_B}{C_4 C_3}$$

式 3 の分子には項 $1 + \frac{s}{2f_s}$ が含まれます。この結果、信号周波数がナイキスト レートの半分に近づくと、フィルタの減衰特性が抑制されます (つまり、サンプリング レート f_s と少量の振幅バイアスまたは帯域通過内での上向きの「傾斜」)。この傾斜は、Q とサンプリング周波数が小さいほど大きくなります。また、フィルタの公称帯域幅を調整することで補正できます。


サンプル レートを増加すると、図 3 に示されているように、フィルタの性能が式 1 の標準形に近づき、より滑らかな波形になります。これは、フィルタ、オペアンプ、DAC を含むすべてのスイッチト キャパシタ回路に当てはまります。

Figure 3. 時間分解能対オーバーサンプル比

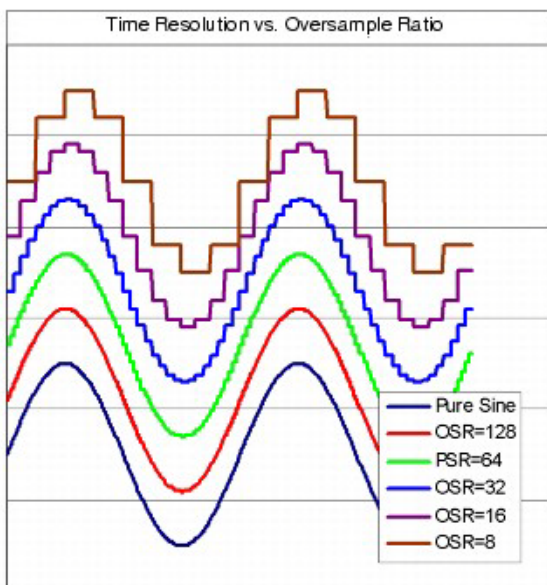

フィルタの中心周波数は、クロック周波数、コンデンサの分解能、および PSoC オペアンプの性能によって制御されます。周波数が高くなると、オペアンプの開ループゲイン低下の影響で、中心周波数が下がります。開ループゲインの中心周波数性能に対する影響を、単位ゲイン帯域幅で表し、図 4 に示します。中心周波数が 40 kHz より上のフィルタでは、[Global Parameters(グローバルパラメータ)] ウィンドウで、ユーザモジュールの出力を「HIGHPOWER (高出力)」、オペアンプバイアスを「High (高)」に設定すべきです。

Figure 4. 中心周波数対単位ゲイン帯域幅

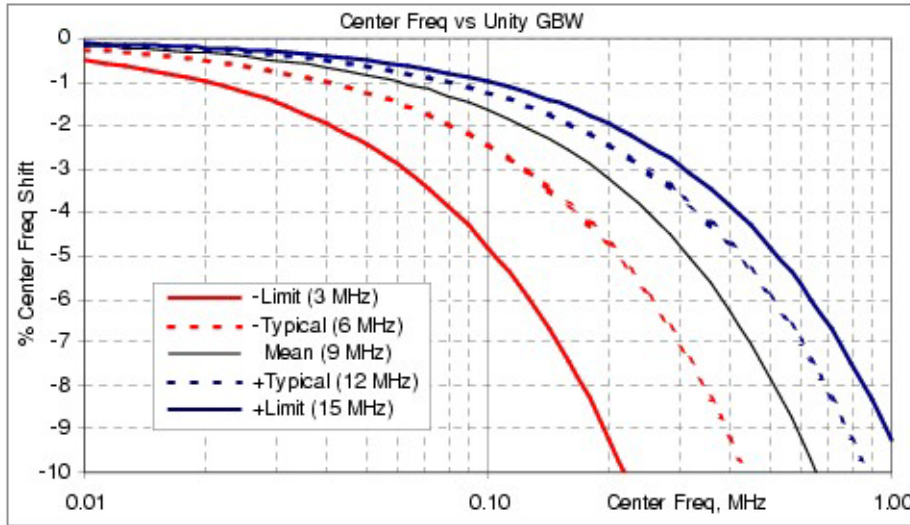

用途向けの出力設定

フィルタのパフォーマンスはスイッチトキャパシタのブロック出力とバイアス設定で決定します。出力モードは、ユーザモジュール API を使って選択されます。バイアスは、PSoC Designer のグローバルリソースウィンドウで「オペアンプバイアス」パラメータを使って選択されます。出力およびバイアスの設定は、オペアンプ動作電流、さらにスルーレート (SR) を決定します。出力およびバイアスがともに「High (高)」に設定されている場合は、オペアンプスルーレートは 4 V/μsec となります。出力とバイアスが 1 ステップ下がるごとに、これは半分になります。

信号を正しく伝達するのに必要なスルーレートは、ピーク電圧 (V_{pk}) と周波数 (F) に依存します。フィルタの出力信号は、クロックの 1/2 相の間に、古い値から新しい値に変わります。この結果、フィルタには、信号のスルーレートの 4 倍のオペアンプスルーレートが必要になります。

Equation 7

$$SR = 4 * (2\pi V_{pk} F)$$


Vdd = 5.0 V の場合、レール-レール出力の最大動作周波数を、以下の表に示します。

出力、バイアス	kHz
P,B=H,H	64
P,B=H,L	32

出力、バイアス	kHz
P,B=M,H	16
P,B=M,L	8
P,B=L,H	4
P,B=L,L	2

この表で、P = 出力、B = オペアンプ バイアス、L = 低、H = 高、M = 中です。低い信号レベルでは、許容ピーク電圧は、以下のグラフに示されるようになります。

Figure 5. 低信号レベルでのピーク電圧

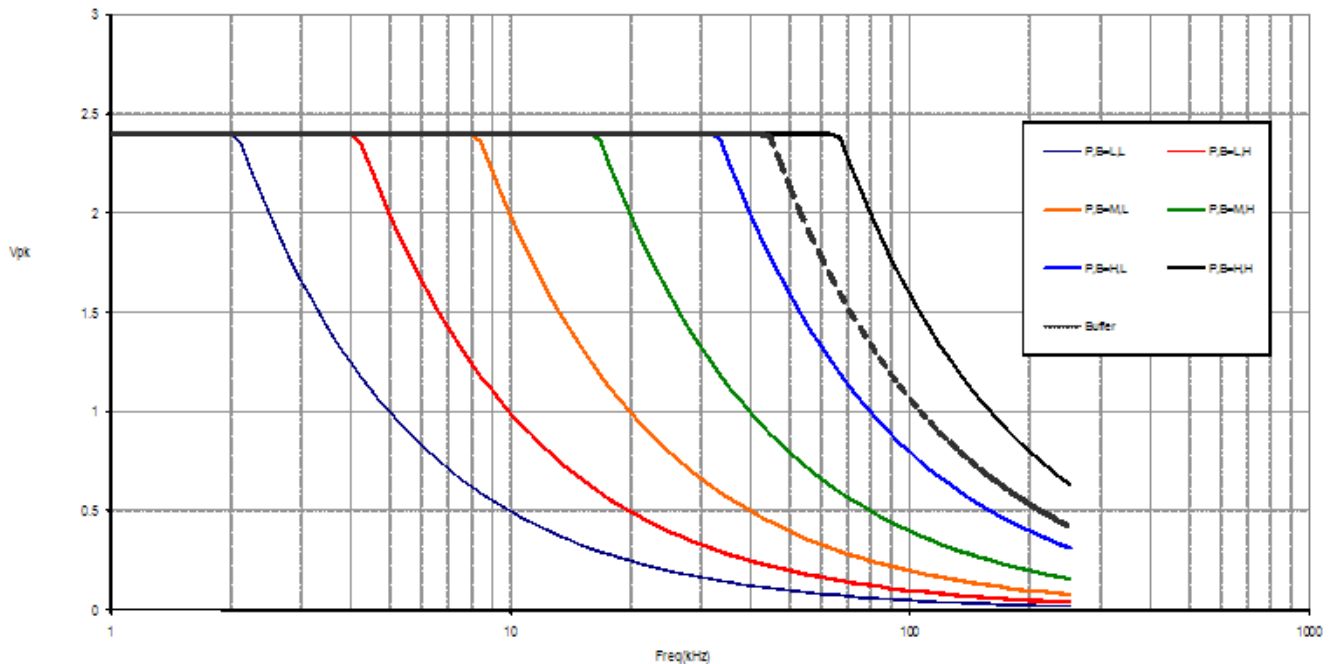

フィルタの出力は、内部信号です。オフチップで駆動される場合は、バッファされる必要があります。バッファは、 $0.65 \text{ V}/\mu\text{sec}$ のスルー レートを持ちます。バッファの動作周波数制限は、前のグラフに示されるようになります。

フィルタ設計


フィルタ設計の目的は、通常、帯域外の信号のエイリアシングの最小化と元信号に対する忠実性のために、できるだけ高いサンプリング周波数 (f_c) を達成することです。その他のシステム要件によってサンプル レートが決まる場合もあります。コンデンサの値は、必要なサンプル レートを達成するためにカスタマイズできます。

BPF2 は、コンデンサの値を決定するために、次の 3 つの代替手段を提供します。PSoC Designer は、2 ポール フィルタの手順を自動化するフィルタ設計ウィザードを提供しています。同じ手順は、表計算シート、*BPF2 Design.xls* で実装されます。この表計算シートは、PSoC Designer の [Help(ヘルプ)] メニューの [Documentation(文書化)...] 項目から開くことができます。2 ポール ペア (4 次) フィルタ向けの同様の手順が、別の Microsoft® Excel® 表計算シート、*LPF4Design.xls* でも自動化されています。表計算シートでは、ウィザードによって課される設計上の制約を実験的に変更できます。設計プロセスで究極の実践制御を実現するには、手動で実行できる数値的手法が説明されている巻末の付録を参照してく

ださい。コーナー周波数が 1 kHz の Butterworth フィルタの場合この手順がどのように機能するかを示す例も提供されています。

PSoC Designer 内蔵のフィルタ設計ウィザードを使用するには、まずアナログ アレイに LPF2 インスタンスを配置します。ユーザ モジュールを右クリックし、ポップアップ メニューから [Filter Design Wizard (フィルタ設計ウィザード)...] を選択します。この結果表示される図 5 のダイアログでは、伝達関数を設計するための単純で反復的な手順が説明されます。

Figure 6. BPF2 の [Filter Design Wizard (フィルタ設計ウィザード)] ダイアログ ボックス

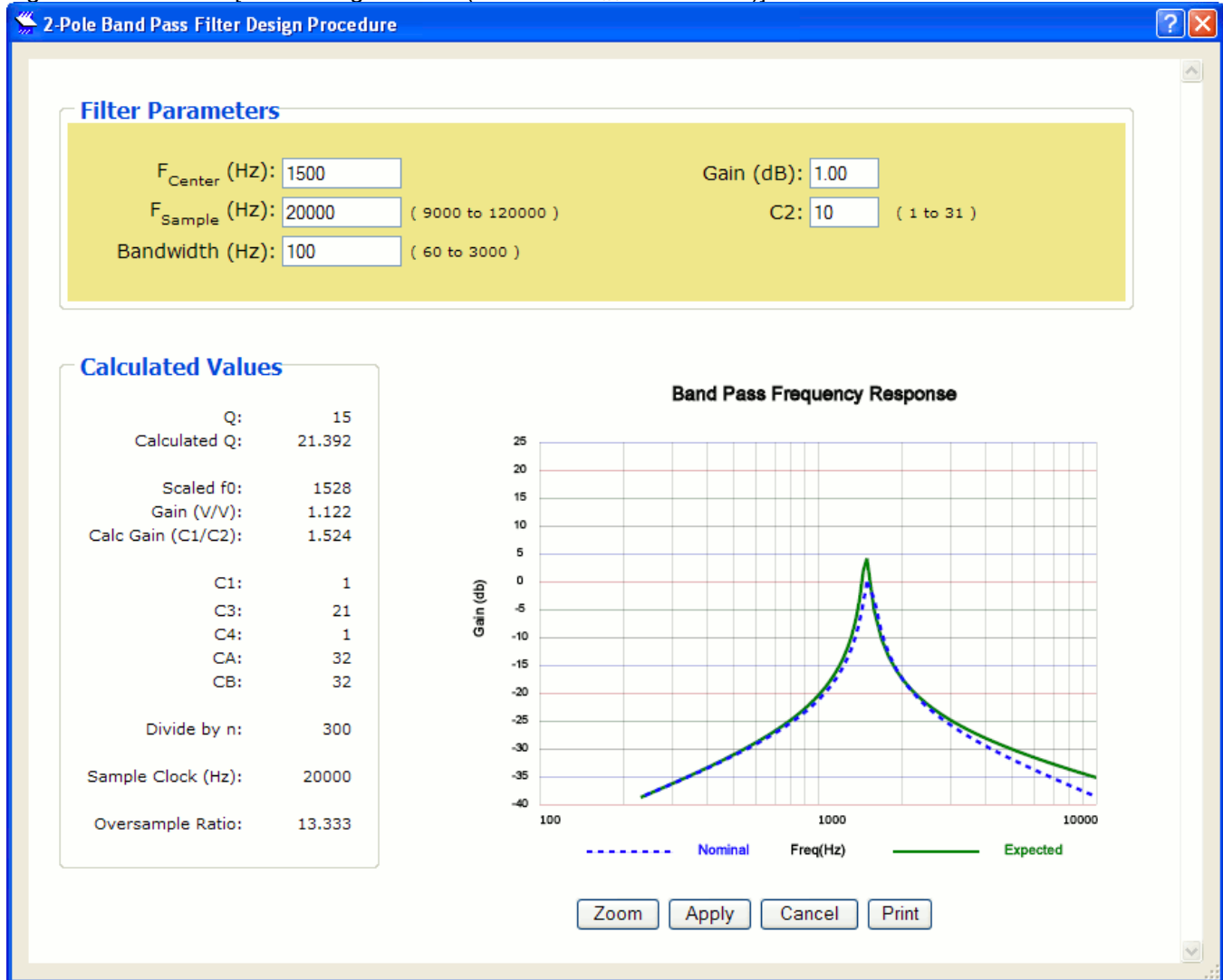

ダイアログをスクロールダウンすると、マグニチュード特性を作図するために使用される値を含む表が表示されます。この表の値は、さらにグラフを作成したり分析したりするために、表計算シートやその他のツールに切り取って貼り付けることができます。

DC および AC の電気的特性

値は、初期の特性データを元に予測される性能を表しています。別途指定されている場合を除き、すべてのリミットは、 $T_J = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_{dd} = 5.0\text{V}$ 、高出力 (High Power)、オペアンプ バイアス LOW、出力の基準はアナログ グラウンド = $2 \cdot V_{\text{BandGap}}$ という条件で保証されます。

Table 1. 5.0V BPF2 の DC 電気的特性、PSoC デバイスの CY8C29/27/24/22xxx ファミリ

パラメータ	標準値	制限	単位	条件および注意
DC オフセット電圧 ¹	28	--	mV	アナログ グラウンドが基準 ¹
動作電流				
低出力	290	--	μA	
中出力	1095	--	μA	
高出力	4200	--	μA	

Table 2. 5.0V BPF2 の AC 電気的特性、PSoC デバイスの CY8C29/27/24/22xxx ファミリ

パラメータ	標準値	制限	単位	条件および注意
中帯域ゲイン	.25	--	dB	期待値からの偏差 ²
最大クロック周波数 ³				
低出力	.9	--	MHz	
中出力	4	--	MHz	
高出力	6	--	MHz	
コーナー周波数誤差	.85	--	%	公称値からの偏差 ²
減衰比誤差	1.05	--	%	
ノイズ ⁴	615	--	nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	

値は、初期の特性データを元に予測される性能を表しています。別途指定されている場合を除き、すべてのリミットは、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{dd} = 3.3$ 、高出力 (High Power)、オペアンプ バイアス LOW、出力の基準はアナログ グラウンド = $V_{dd}/2$ という条件で保証されます。

Table 3. 3.3V BPF2 の DC 電気的特性、PSoC デバイスの CY8C29/27/24/22xxx ファミリ

パラメータ	標準値	制限	単位	条件および注意
DC オフセット電圧 ¹	21	--	mV	アナログ グラウンドが基準 ¹
動作電流				
低出力	270	--	μA	
中出力	1035	--	μA	
高出力	4045	--	μA	

Table 4. 3.3V BPF2 の AC 電気的特性、PSoC デバイスの CY8C29/27/24/22xxx ファミリ

パラメータ	標準値	制限	単位	条件および注意
中帯域ゲイン	.75	--	dB	期待値からの偏差 ²
最大クロック周波数 ³				
低出力	.7	--	MHz	
中出力	1.3	--	MHz	
高出力	2.4	--	MHz	
コーナー周波数誤差	1.55	--	%	公称値からの偏差 ²
減衰比誤差	1.05	--	%	
ノイズ ⁴	1150	--	nV/√Hz	

Note 電気的特性に関する注意

- 1 kHz フィルタの代表的な DC オフセットは、 $Q = 3, 5$ 、および 15 、 $C2 = 1 \sim 16$ 、 $C3 = 3, 10$ 、および 25 。C1 と C4 は、フィルタ設計表計算シートを使用して検出しました。
2. 公称フィルタから決まる偏差値は、 $f_{center} = 1$ kHz Butterworth、ユニティ ゲイン、 $C1 = 1$ 、 $C2 = 3$ 、 $C3 = 31$ 、 $C4 = 1$ 、 $f_{clock} = 20.3$ kHz、 $Q = 10$ です。
3. サンプル レートは、コラム クロック周波数の $1/4$ です。
4. 10 kHz フィルタを使用して 1 kHz で検出されるノイズ。

別途指定されている場合を除き、すべてのリミットは、 $T_J = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 5.0\text{V}$ 、高出力 (High Power)、オペアンプ バイアス LOW、出力の基準はアナログ グラウンド $= 2 \times V_{BandGap}$ という条件で保証されます。

Table 5. 5.0V BPF2 の DC 電気的特性、PSoC デバイスの CY8C26/25xxx ファミリ

パラメータ	標準値	制限 ²	単位	条件 ¹ および注意
DC オフセット	32		mV	アナログ グラウンドが基準
動作電流				
低出力	250	--	uA	
中出力	560	--	uA	
高出力	1560	2000	uA	

Table 6. 5.0V BPF2 の AC 電気的特性、PSoC デバイスの CY8C26/25xxx ファミリ

OK パラメータ	標準値	制限 ²	単位	条件 ¹ および注意
中帯域ゲイン ³	--	1.0	%	公称値からの偏差
最大クロック周波数 ⁴				
低出力	--	0.8	MHz	
中出力	--	1.5	MHz	

OK パラメータ	標準値	制限 ²	単位	条件 ¹ および注意
高出力	--	3.0	MHz	
中心周波数 ³	--	2.5	%	公称値からの偏差
Q ³	--	2.6	%	公称値からの偏差
ノイズ	--	8.0	mV rms	

別途指定されている場合を除き、すべてのリミットは、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{dd} = 5.0\text{V}$ 、高出力 (High Power)、オペアンプ バイアス LOW、出力の基準はアナログ グラウンド $= 2 \cdot V_{dd}$ という条件で保証されます。

Table 7. 3.3V BPF2 の DC 電氣的特性、PSoC デバイスの CY8C26/25xxx ファミリ

パラメータ	標準値	制限 ²	単位	条件および注意 ¹
DC オフセット	32		mV	
動作電流				
低出力	250	--	uA	
中出力	560	--	uA	
高出力	1280	1800	uA	

Table 8. 3.3V BPF2 の AC 電氣的特性、PSoC デバイスの CY8C26/25xxx ファミリ

パラメータ	標準値	制限 ²	単位	条件および注意 ¹
中帯域ゲイン ³	--	1.0	%	公称値からの偏差
最大クロック周波数 ⁴				
低出力	--	0.6	MHz	
中出力	--	1.0	MHz	
高出力	--	1.5	MHz	
中心周波数 ³	--	2.5	%	公称値からの偏差
Q ³	--	2.6	%	公称値からの偏差
ノイズ	--	6.0	mV rms	

Note 電氣的特性に関する注意

- 標準値は $+25^\circ\text{C}$ でのパラメータの標準を表します。
- 制限は、テストまたは統計情報の分析によって保証されます。
- 公称フィルタで決定される偏差は、1 kHz Butterworth $Q=10$ 、ゲイン $=0\text{ dB}$ 、 $C1=1$ 、 $C2=10$ 、 $C3=10$ 、 $C4=3$ 、 $CA=32$ 、 $C2=32$ 、 $f_{\text{sample}}=139\text{ kHz}$ です。
- サンプル レートは、コラム クロック周波数の $1/4$ です。

配置

デバイスエディタは、論理 FLIN および FLFB ブロックをデバイスのアナログ アレイの隣接するスイッチト キャパシタ PSoC ブロックのペアにマッピングします。アナログ PSoC ブロックからバイクアッド フィルタ回路を構成する方法はいくつかあります。各構成方法で図 2 の BPF2 回路図を実装するが、FLIN および FLFB ブロック内で使用されるキャパシタと接続は異なります。それぞれ、結果として、異なるマッピングと I/O 結果を持つ異なる回路トポロジが生成されます。最も顕著な違いは、2 つの PSoC ブロックがアナログ アレイの行または列のどちらにあるかです。アレイ内にある他のブロックにどの接続を行うことができるかも、このトポロジによって決まります。ただし、選択したトポロジにかかわらず、フィルタの入出力は常に FLIN ブロックに接続されます。


BPF2 ユーザ モジュールのインスタンスが作成されるたびに、PSoC Designer は、回路トポロジの選択を助けるイラストとテキストを含むダイアログを表示します。選択内容は、選択バーのユーザ モジュール アイコンを右クリックするか、すでに配置済みの場合は、PSoC ブロックのいずれかを右クリックして、ポップアップ メニューから [Select User Module Options(ユーザ モジュール オプションを選択)...] を選択して、いつでも簡単に変更できます。配置後トポロジを変更すると、ユーザ モジュールをアナログ アレイに再度配置する必要があります。

極性および変調機能

BPF4 の入力スイッチト キャパシタ ブロックは、極性制御選択機能を持ちます。極性は、変調器を形成するブロックへの外部クロックによっても制御できます。変調器は、用途での必要に応じて、周波数を上下するのに使用されます。変調機能は、キャリアレートで入力に +1 または -1 を乗算します。これで、キャリアおよび入力変数の合計とキャリアおよび周波数の差での信号を生成します。変調正方形波は、その基数の奇数倍で高調波を持ちます。これらの高調波は、キャリアのエイリアスが同じ因数で減衰されるように、 $1/n$ として減衰されます。変調キャリアは、偶数の高調波エイリアスを最小限に抑えるため、50% のデューティサイクルを持つ必要があります。


例のダウンシフトは、132 kHz の信号を使用しています。これは、120 kHz 正方形波で変調され、12 kHz の差信号を生成します。同じサイズの信号が 252 kHz で生成されますが、これは、バンドパスフィルタでほとんどフィルタされます。フィルタなしの下変調された信号の例を、以下の図に示します。

Figure 7. フィルタなしの下変調された信号

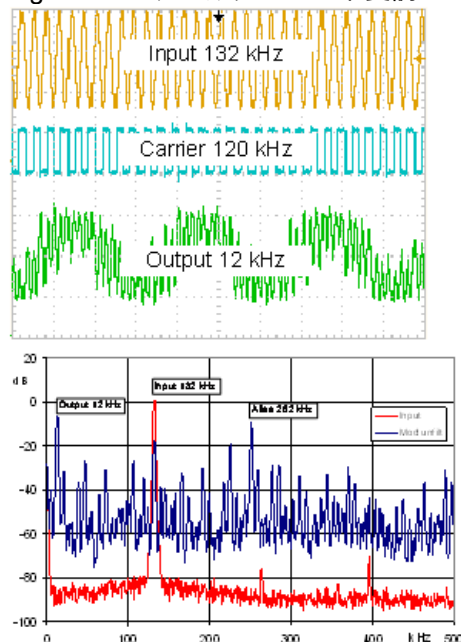

4 kHz 帯域を持つ 12 kHz の差周波数で構成される BPF2 は、高調波とエイリアスを著しく排除するため、波長が下図のようになります。変調およびフィルタリングは、同じブロックで実行されます。

Figure 8. BPF2 の波長

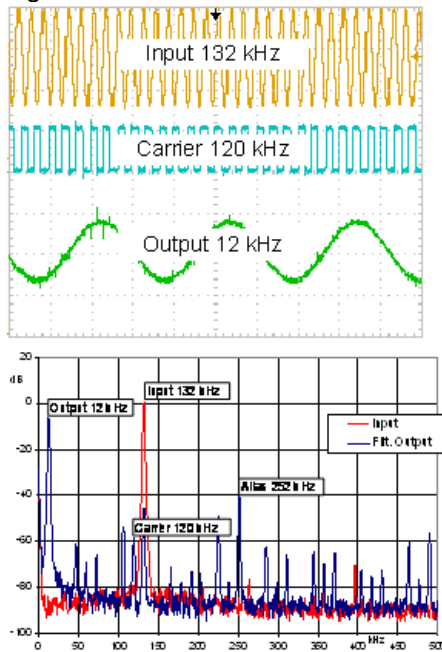

この技法は、およそ 200 kHz までの上限で、周波数を上方向に混合する場合にも同様に利用できます。

変調器クロックは、適切なグローバル出力またはブロードキャストバスを選択することで、複数のデジタルブロック源の1つから選択できます。変調器は、コンパレータバス出力に接続できますが、バンドパスフィルタとともに使用するには実践的ではありません。

パラメータおよびリソース

バンドパスフィルタを作成するには、デバイスエディタのアナログアレイに BPF2 ユーザモジュールのインスタンスを配置します。設計手順の選択肢のいずれかを使用してフィルタのキャパシタの値を決め、入力を接続して、アナログバス接続およびクロックリソースを設定します。これらの各パラメータについて以下に説明します。

Input (入力)

フィルタへの入力は、隣接する PSoC ブロックの出力によって駆動されます。入力は、デバイスエディタのユーザが選択します。

AnalogBus (アナログバス)

ユーザモジュールの FLIN ブロックの出力は、隣接する PSoC ブロックに接続できます。その他のユーザモジュールからこの出力に接続するには、デバイスエディタを使用します。FLIN ブロックの出力は、AnalogOutBus_x の選択内容 (「x」はコラム番号) を使用して、アナログコラム出力バスに接続できます。これにより、同じコラムのアナログ出力バッファに接続でき、同じコラムのその他のユーザモジュールのアナログ出力バスのアクセスを防ぐことができます。すべての相互接続は、デバイスエディタを使用して構成します。

CompBus (コンパレータ バス)

FLIN ブロックのコンパレータ出力は、デジタル PSoC ブロックの入カバスまたは割り込みに振り分けられます。これらの接続のいずれでも、これらの CompBus パラメータを「Enabled (有効)」に設定します。

コンデンサの値 C1、C2、C3、C4、CA、および CB

これらの 6 つのコンデンサの値の比率によって、フィルタの周波数と位相応答が決まります。これらの名前は、BPF2 回路図 (図 2) に描かれているコンデンサを指します。CA および CB は、それぞれ 16 または 32 の容量の値を取ります。C1 ~ C4 は 0 から 31 の値を取ります (意味のある伝達関数にするには、ゼロより大きい値が必要です)。伝達関数は、自動または手動手順によって設計できます。内蔵設計ツールにアクセスするには、配置されているフィルタを右クリックして、ポップアップメニューから [Filter Design Wizard (フィルタ設計ウィザード)...] を選択します。設計については、「フィルタ設計」を参照してください。

Polarity (極性) (A 入力トポロジ フィルタのみ)

このパラメータによって、入力を基準とする出力の極性が決まります。出力は、[Inverting (反転)] を選択して入力信号を反転したり、[Non-inverting (反転なし)] を選択して同じ極性を維持したりするように設定できます。このパラメータは、A 入力トポロジ フィルタだけに適用されます。

Sample Clock (サンプル クロック)

ローパス フィルタに必要なサンプル クロックは、「機能説明」の方程式を使用して計算します。他のユーザ モジュール パラメータと異なり、サンプル クロックは、[Global Resources (グローバル リソース)] の [Device Editors (デバイス エディタ)] リストの下にあるユーザ モジュール パラメータのリストには表示されません。さらに、特定のユーザ モジュールに固有の信号入力とは異なり、サンプル クロックは、各自アナログ コラム全体に提供されます。両方の PSoC ブロックのサンプル レート クロックは同じにする必要があり、ブロックの水平配置を選択した場合は、両方のコラム クロックを同じクロック ソースから駆動する必要があります。各コラム クロック発生器は入力を 4 分割し、ブロックの内部クロックである ϕ_1 と ϕ_2 を作成するので、クロック ソースは必要なフィルタ サンプル クロックの 4 倍の速度になるはずですが。

クロック ソースの選択肢には、デジタル PSoC ブロックとシステム クロック分周器が含まれます。システム クロック分周器を他の用途に使用する場合は、タイマ、カウンタ、およびパルス幅変調器 (PWM) ユーザ モジュールのすべてが適しています。

コラム クロックへのクロック ソースは、デバイス エディタのコラムごとに CLK マルチプレクサを使用して選択されます。システム クロックは、このマルチプレクサに直接入力されます。PSoC ブロックは、クロック生成に使用する場合、ACLK0 および ACLK1 マルチプレクサを通して CLK マルチプレクサに接続します。

変調器クロック

変調器は、入力ブロックの A 入力極性制御を使用します (FLIN)。この機能は、トポロジ BPF2A と BPF2VA で利用できます。BPF2B および BPF2V トポロジは、極性制御を持たない入力ブロックの B 入力を使用するため、これらのトポロジでは利用できません。

4 つのソース (オフを含む) を利用できます。

Table 9. 変調クロックのソース選択

パラメータ	注
なし	変調器クロックはオフ
GlobalOutOdd_0	GlobalOutEven_0 から変調器クロックを取得
GlobalOutOdd_1	GlobalOutEven_1 から変調器クロックを取得
Row_0_Broadcast	Row_0_Broadcast から変調器クロックを取得

変調器クロックへのコンパレータ バス接続は、通常、BPF ではなく、LPF トポロジでのみの機能です。

アプリケーション プログラミング インタフェース (API)

アプリケーション プログラミング インタフェース (API) ルーチンは、設計者が高級言語でモジュールを操作できるようにユーザ モジュールをコンポーネントとして提供します。このセクションでは、各機能に対するインタフェースを「include」ファイルによって提供される関連定数とともに示します。

Note すべてのユーザ モジュール API の場合と同じように、API 関数を呼び出すことで A と X レジスタの値が変更されることがあります。A と X の値が呼び出し後に必要な場合は、呼び出し元関数で A と X の値を保存してください。PSoC Designer のバージョン 1.0 以降では、効率を高めるために、この「registers are volatile (レジスタの揮発性)」ポリシーが選択され、実施されています。C コンパイラは、自動的にこの条件で処理されています。アセンブラ言語のプログラムは、コードがこのポリシーを遵守していることも確認する必要があります。一部のユーザ モジュール API 関数では A と X は変更されないこともありますが、将来も変更されないという保証はありません。

BPF2 ユーザ モジュールを初期化し、出力設定を変更し、ユーザ モジュールを無効にするためにエントリー ポイントが提供されています。

BPF2_Start

説明：

このユーザ モジュールに必要なすべての初期化を実行し、スイッチト キャパシタ PSoC ブロックの出力レベルを設定します。

C プロトタイプ：

```
void BPF2_Start (BYTE bPowerSetting)
```

アセンブリ：

```
mov    A, bPowerSetting
lcall  BPF2_Start
```

パラメータ：

bPowerSetting：両方のアナログ PSoC ブロックの出力レベルを指定する 1 バイトです。リセットと構成の後、計装アンプに割り当てられた PSoC ブロックの電力が遮断されます。C およびアセンブラの include ファイルで指定されている記号名と関連する値を以下の表に示します。

記号名	値
BPF2_OFF	0
BPF2_LOWPOWER	1
BPF2_MEDPOWER	2
BPF2_HIGHPOWER	3

Note 適切な性能を実現するため、中心周波数が 40 kHz を超えるフィルタでは、(1) BPF2_HIGHPOWER を使用し、(2) [Global Parameters (グローバルパラメータ)] ウィンドウでグローバルパラメータ「Op-Amp Bias (オペアンプバイアス)」を「HIGH (高)」に設定すべきです。

戻り値：

なし

特殊作用：

この関数によって、A および X レジスタが変更される場合があります。

BPF2_SetPower

説明：

スイッチト キャパシタ PSoC ブロックの出力レベルを設定します。このルーチンは、ユーザ モジュール内のブロックをオンまたはオフするために使用します。

C プロトタイプ：

```
void BPF2_SetPower(BYTE bPowerSetting)
```

アセンブリ：

```
mov    A, bPowerSetting
lcall  BPF2_SetPower
```

パラメータ：

bPowerSetting : Start エントリ ポイントで使用した bPowerSetting と同じです。

戻り値：

なし

特殊作用：

この関数によって、A および X レジスタが変更される場合があります。

BPF2_SetCA、SetCB

説明：

ユーザ モジュール FLIN ブロック (CA) と FLFB ブロック (CB) でフィードバック コンデンサの値を設定します。これにより、バンドパスフィルタの伝達関数を動作中に変更できます。

C プロトタイプ：

```
void BPF2_SetCA(BYTE FEEDBACK_CONSTANT)
void BPF2_SetCB(BYTE FEEDBACK_CONSTANT)
```


アセンブリ :

```
mov    A, FEEDBACK_CONSTANT
lcall  BPF2_SetCA           ; or, call  BPF2_SetCB
```

パラメータ :

FEEDBACK_CONSTANT : フィードバック コンデンサ CA または CB のサイズを指定する 1 バイトです (「BPF2 の回路図」を参照)。C およびアセンブラの include ファイルで指定されている記号名と関連する値を以下の表に示します。

シンボル名	値
BPF2_FEEDBACK_16	0x00
BPF2_FEEDBACK_32	0x01

戻り値 :

なし

副作用

この関数によって、A および X レジスタが変更される場合があります。

BPF2_SetC1、SetC2、SetC3、SetC4
説明 :

ユーザ モジュール内の特定のコンデンサの値を設定します。この API を使用すると、C1 を変更してゲインを調整することや、その他の値を調整してフィルタの伝達特性を変更することができます。

C プロトタイプ :

```
void  BPF2_SetC1 (BYTE bCapValue)
void  BPF2_SetC2 (BYTE bCapValue)
void  BPF2_SetC3 (BYTE bCapValue)
void  BPF2_SetC4 (BYTE bCapValue)
```

アセンブリ :

```
mov    A, CapValue
lcall  BPF2_SetC1           ; or, call  BPF2_SetC2 (or SetC3 or SetC4)
```

パラメータ :

bCapValue : C1、C2、C3、および C4 向けの 1 ~ 31 の整数値 (「BPF2 の回路図」を参照)。この範囲以外の値は modulo 32 として切り捨てられます。

戻り値 :

なし

副作用

この関数によって、A および X レジスタが変更される場合があります。

BPF2_SetPolarity (A 入カトポロジ フィルタのみ)

説明：

FLIN の入力信号を反転するかどうかを選択して、出力信号の極性を設定します。これにより、動作中にバンドパスフィルタの出力極性を変更できます。この関数は、A 入カトポロジ フィルタだけに適用されます。

C プロトタイプ：

```
void BPF2_SetPolarity(BYTE FEEDBACK_CONSTANT)
```

アセンブリ：

```
mov A, FEEDBACK_CONSTANT
lcall BPF2_SetPolarity
```

パラメータ：

POLARITY_CONSTANT：反転するかどうかを指定する 1 バイトです。C およびアセンブラの include ファイルで指定されている記号名と関連する値を以下の表に示します。

シンボル名	値
BPF2_POLARITY_INVERTING	0x00
BPF2_POLARITY_NON_INVERTING	0x01

戻り値：

なし

特殊作用：

この関数によって、A および X レジスタが変更される場合があります。

BPF2_Stop

説明：

ユーザ モジュールの電源を切ります。

C プロトタイプ：

```
void BPF2_Stop(void)
```

アセンブリ：

```
lcall BPF2_Stop
```

パラメータ：

なし

戻り値：

なし

特殊作用：

この関数によって、A および X レジスタが変更される場合があります。

ファームウェア ソースコードの例

C では、バンドパスフィルタの使用は、簡単であり、Start API を使用して動作を開始し、動作終了時に Stop API を呼び出します。

```
#include "BPF2.h"

BPF2_Start(BPF2_HIGHPOWER);
... // (application processing)
BPF2_Stop();
```

フィルタ伝達関数は動作中に設定および変更できます。分周器が 304 の 24 MHz のクロックソースからアナログコラムクロックが駆動されるとすると、以下のコードにより、中心周波数が 1000 Hz、Q が 10 のフィルタが作成され、このフィルタが開始されます。選択したトポロジやアナログ PSoC ブロックアレイ内の配置位置にかかわらず、この同じコードが使用されます。

```
BPF2_SetC1( 1 );
BPF2_SetC2( 10 );
BPF2_SetC3( 10 );
BPF2_SetC4( 3 );
BPF2_SetCA( BPF2_FEEDBACK_32 );
BPF2_SetCB( BPF2_FEEDBACK_32 );
BPF2_Start(BPF2_HIGHPOWER);
BPF2_SetPolarity(BPF2_POLARITY_INVERTING);
```

同等のアセンブリ言語コードを以下に示します。

```
include "BPF2.inc"

mov    A, 1
lcall  BPF2_SetC1
mov    A, 10
lcall  BPF2_SetC2
mov    A, 10
lcall  BPF2_SetC3
mov    A, 3
lcall  BPF2_SetC4
mov    A, BPF2_FEEDBACK_32
lcall  BPF2_SetCA
mov    A, BPF2_FEEDBACK_32
lcall  BPF2_SetCB
mov    A, BPF2_POLARITY_INVERTING
lcall  BPF2_SetPolarity
mov    A, BPF2_HIGHPOWER
lcall  BPF2_Start
```

Note 式から、ゲインは C1 の値に比例するが、中心周波数と減衰 (Q) はこれに依存しないことを示しています。伝達関数を選択すると、BPF2_SetC1 API 関数を使用して、プログラマブルゲイン制御を実装できます。

設定レジスタ

水平 A 入カトポロジ

Table 10. ブロック FLIN : レジスタ CR0

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
CR0	CA	0	Polarity (極性)	C1				
CR1	Input (入力)			C2				
CR2	AnalogBus (アナログバス)	CompBus (コンパレータバス)	0	0	0	0	0	0
CR3	0	0	1	0	Feedback (フィードバック)		Power (出力)	

Table 11. ブロック FLFB : レジスタ CR0

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
CR0	CB	0	0	C3				
CR1	FBIN			0	0	0	0	0
CR2	0	0	0	C4				
CR3	0	0	1	0	0	1	Power (出力)	

水平 B 入カトポロジ

Table 12. ブロック FLIN

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
CR0	CA	0	1	C2				
CR1	Feedback (フィードバック)			C1				
CR2	AnalogBus (アナログ バス)	CompBus (コンパレー タバス)	0	0	0	0	0	0
CR3	0	0	1	0	Input (入力)		Power (出力)	

Table 13. ブロック FLFB

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
CR0	CB	0	0	C3				
CR1	FBIN			0	0	0	0	1
CR2	0	0	0	C4				
CR3	0	0	1	0	0	1	Power (出力)	

垂直 A 入カトポロジ

Table 14. ブロック FLIN

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
CR0	CA	0	Polarity (極性)	C1				
CR1	Input (入力)			C2				
CR2	AnalogBus (アナログ バス)	CompBus (コンパレー タバス)	0	C4				
CR3	0	0	1	0	Feedback (フィードバック)		Power (出力)	

Table 15. ブロック FLFB

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
CR0	CB	0	0	C3				
CR1	FBIN			0	0	0	0	1
CR2	0	0	0	0	0	0	0	0
CR3	0	0	1	0	0	1	Power (出力)	

垂直 B 入カトポロジ

Table 16. ブロック FLIN

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
CR0	CA	0	1	C2				
CR1	Feedback (フィードバック)			C1				
CR2	AnalogBus (アナログ バス)	CompBus (0 コンパレー タバス)	C4					
CR3	0	0	1	0	Input (入力)		Power (出力)	

Table 17. ブロック FLFB

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
CR0	CB	0	0	C3				
CR1	FBIN			0	0	0	0	1
CR2	0	0	0	0	0	0	0	0
CR3	0	0	1	0	0	1	Power (出力)	

可変ビットフィールドの定義

以下の定義は、前述のすべてのレジスタ定義に当てはまります。

CA および **CB** は、FLIN および FLFB フィールドバック コンデンサとして、16 または 32 を設定します (「BPF2 の回路図」を参照)。CA および CB はデバイス エディタで直接設定するか、フィルタ設計ウィザードを使用して間接的に設定します。

C1、**C2**、**C3**、および **C4** は、「BPF2 の回路図」に示されているコンデンサに 1 ~ 32 の整数値を設定します。これらの値は、CA および CB コンデンサと同じように、デバイス エディタで直接設定するか、フィルタ設計ウィザードを使用して間接的に設定します。

Input は、BPF2 ユーザ モジュールによって設定される入力信号を選択するマルチプレクサを制御します。ユーザ モジュールの「Input」パラメータによって、このビットフィールドの値が決まります。Input パラメータの値は、デバイス エディタを使用して手動で設定します。このビットフィールドが取る値は、場合によって、FLIN および FLFB ブロック間の C4 接続を適切に保証するために、制限される場合もあります。

AnalogBus を使用すると、フィルタの出力をアナログ バスに接続できます。このビットフィールドの値は、ユーザ モジュールの「AnalogBus」パラメータによって決まります。AnalogBus パラメータの値は、デバイス エディタを使用して手動で設定します。

CompBus を使用すると、フィルタの出力をコンパレータ バスに接続できます。このビットフィールドの値は、ユーザ モジュールの「CompBus」パラメータによって決まります。CompBus パラメータの値は、デバイス エディタを使用して手動で設定します。

Feedback は、デバイス エディタでの BPF2 ユーザ モジュールの配置によって自動的に決まる C2 フィールドバック接続です。場合によって、このビットフィールドは、FLIN および FLFB ブロック間に C4 接続を設定することもあります。

FBIN は、デバイス エディタでの BPF2 ユーザ モジュールの配置によって自動的に決まる FLIN 出力から FLFB 入力への接続です。

Polarity は、フィルタの出力を反転するかどうかを制御します。このビットは、デバイス エディタを使用して直接設定できます。この説明は A 入カトポロジ フィルタにのみ当てはまります。

Power は、PSoC ブロックのオン / オフ状態とバイアス電流設定を制御します。このパラメータは、最初、ユーザ モジュール API 関数 BPF2_Start を呼び出して設定し、関数 BPF2_SetPower および BPF2_Stop. を呼び出して変更できます。

付録：数値的設計手法

1 ポールペア フィルタ向けの以下の手動設計手順は、デバイス エディタに内蔵されている 2-pole バンドパス フィルタ設計ウィザードで自動生成されます。このウィザードを起動するには、アナログ アレイに配置されている BPF2 フィルタを右クリックし、ポップアップ メニューから [Filter Design Wizard (フィルタ設計ウィザード)...] を選択します。伝達関数が満足できる内容であれば、ウィザードの [OK] ボタンをクリックすることにより、計算された C1~C4、CA および CB の値が、デバイス エディタ パラメータに転送されます。また、PSoC Designer の Documentation ディレクトリにある Microsoft Excel 表計算シート *BPF2Design.xls* は、伝達関数の計算およびグラフィック分析に使用できます。

2 ポールの設計手順

1. 中心周波数、Q、および中帯域ゲインのフィルタ仕様を決定します。上下 -3 dB の点、 f_u 、および f_l

が分かっている場合は、以下の式で中心周波数と Q を計算します。 $f_c = \sqrt{f_u f_l}$ および

$$Q = \frac{f_c}{f_u - f_l}$$

2. CA と CB に 32 を設定します。
3. C2 の初期値にポール ペアの Q と等しい値を設定します。
4. C3 の初期値にポール ペアの Q と等しい値を設定します。
5. 変形した式 4 から C4 の値を計算します。

$$C_4 = \frac{-\frac{C_2}{2} + \sqrt{\left(\frac{C_2}{2}\right)^2 - 4Q^2\left(\frac{C_2^2}{4} - \frac{C_2 C_A C_B}{C_3}\right)}}{2Q^2}$$

6. C4 は正の実数でなければなりません。最も近い整数にします。
7. C4 が負の数または虚数と判断された場合は、C3 の値を調整し、C4 の新しい値を計算します。必要に応じてこの手順を繰り返します。
8. 再整理した式 5 からサンプル周波数を計算します。

$$OSR = \frac{f_s}{f_c}$$

9. オーバーサンプル比を評価します。
10. OSR が 5.0 未満の場合は、C2 を調整し、手順 3 ~ 9 を繰り返します。
11. 式 6 から C1 の値を計算します。最も近い整数にします。
12. f_s の 4 倍に等しいアナログ コラム クロックを計算します。PSoC Designer で使用可能な選択肢からアナログ コラム クロック リソース、 f_{sysclk} を選択します。クロックの選択については、「サンプル クロック」を参照してください。BPF2 アナログ スイッチト キャパシタ PSoC ブロックは別のコラム内にあります。両方のブロック、よって両方のコラムが同じクロックを持つ必要があります。

$$n = \text{int}\left(\frac{f_{sysclk}}{4f_{clk}} + 0.5\right)$$

13. 最も近い整数にして、分周器を計算します。
14. 選択したシステム クロック リソースを $4n$ で割って、実際のクロック周波数を取得します。
15. 実際のサンプル クロックを基にフィルタの中心周波数を計算します。
16. Q およびゲイン G を計算します。
17. フィルタ設計性能を評価します。 f_c 、Q、および G の設計値は、ほぼすべての場合、通常設計要件の 3% 以内で実現できます。これより誤差が大きい場合は、C2 の新しい値を選択して、手順を繰り返し、最適化します。

4 ポールの設計手順

4 ポール (2 ポールペア) バンドパス フィルタでは、さらに制約があります。このフィルタを設計する場合、両方の BPF2 ユーザ モジュールのクロック周波数を同じにする必要があります。2 ポールペア (4 次) フィルタの設計手順は、PSoC Designer の "Documentation" ディレクトリにある Microsoft Excel 表計算シート *BPF4 Design.xls* で自動生成されます。この表計算シートのチュートリアルは、同じディレク

トリ内にある別のファイル、*BPF4 Design.pdf*に含まれています。文書ディレクトリには、PSoC Designer の [Help (ヘルプ)] メニューから直接アクセスできます。

改訂履歴

バージョン	作成者	説明
1.2	SEG	「極性および変調機能」、「用途向けの電力設定」を追加。

Note PSoC Designer 5.1 より、全ユーザ モジュールの データシートのバージョン履歴が追加されます このセクションは、現在および以前のユーザ モジュール バージョン間の差分の概要を説明するものです。

Copyright © 2002-2010 Cypress Semiconductor Corporation. The information contained herein is subject to change without notice. Cypress Semiconductor Corporation assumes no responsibility for the use of any circuitry other than circuitry embodied in a Cypress product. Nor does it convey or imply any license under patent or other rights. Cypress products are not warranted nor intended to be used for medical, life support, life saving, critical control or safety applications, unless pursuant to an express written agreement with Cypress. Furthermore, Cypress does not authorize its products for use as critical components in life-support systems where a malfunction or failure may reasonably be expected to result in significant injury to the user. The inclusion of Cypress products in life-support systems application implies that the manufacturer assumes all risk of such use and in doing so indemnifies Cypress against all charges.

PSoC Designer™ and Programmable System-on-Chip™ are trademarks and PSoC® is a registered trademark of Cypress Semiconductor Corp. All other trademarks or registered trademarks referenced herein are property of the respective corporations.

Any Source Code (software and/or firmware) is owned by Cypress Semiconductor Corporation (Cypress) and is protected by and subject to worldwide patent protection (United States and foreign), United States copyright laws and international treaty provisions. Cypress hereby grants to licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to copy, use, modify, create derivative works of, and compile the Cypress Source Code and derivative works for the sole purpose of creating custom software and or firmware in support of licensee product to be used only in conjunction with a Cypress integrated circuit as specified in the applicable agreement. Any reproduction, modification, translation, compilation, or representation of this Source Code except as specified above is prohibited without the express written permission of Cypress.

Disclaimer: CYPRESS MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH REGARD TO THIS MATERIAL, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Cypress reserves the right to make changes without further notice to the materials described herein. Cypress does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit described herein. Cypress does not authorize its products for use as critical components in life-support systems where a malfunction or failure may reasonably be expected to result in significant injury to the user. The inclusion of Cypress' product in a life-support systems application implies that the manufacturer assumes all risk of such use and in doing so indemnifies Cypress against all charges.

Use may be limited by and subject to the applicable Cypress software license agreement.